

Inhalt

1	Herstellungsverfahren	8
2	Kleinstempfänger	11
3	VHF-Verstärker	18
4	500-kHz-Rechteckgenerator	21
5	Plattenspielerverstärker	23
6	Memocord 60 (Kassetten-Tonband)	28
7	Stabilisierte Spannungsquelle	31
8	Drahtloser Kopfhörer (Ringleitungsempfänger)	35
9	1,4-Watt-NF-Verstärker	37
10	Kleinstempfänger Philips IC 2000	40
11	Akustisches Relais	44
12	Signalverfolger	47
13	Mikrofonverstärker	49
14	Stereoverstärker	51
15	Anwendungsmöglichkeiten für die IS CA 3020	56
16	Pendelempfänger für Mittelwelle	61
17	Kopfhörerverstärker	62
18	Drehzahlmesser mit Motorkontrolle für Kraftfahrzeuge	64
19	Hörgerät	74
20	Vorverstärker für Tonbandgeräte	75
21	Breitbandverstärker	79