

## *Inhaltsverzeichnis*

Vorwort .....	9
Fachliches — leicht verständlich .....	11
Der wachsende Versuchsempfänger .....	12
Man nehme .....	13
Der Transistor .....	16
Die Schaltung .....	25
Der dritte Transistor .....	29
Kopfhörer oder Lautsprecher .....	31
Die Gegentaktendstufe .....	34
Kleintrafos .....	37
Der Ferritstab .....	38
Der Schwingungskreis .....	41
Die Kleinstbauteile .....	45
Der Taschenempfänger .....	47
Das Gehäuse .....	49
Die Endstufe im Lautsprechergehäuse .....	55
Die Leistungstransistoren .....	59
Der ausgewachsene Empfänger .....	62
Von schlechten Kontakten und gutem Löten ....	70